

СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ (типичные задачи)

- 1) Дать общую характеристику схемы (состав, назначение элементов)
- 2) Определить параметры статического режима схемы (токи, напряжения)
- 3) Определить амплитуду сигнала на выходе схемы

